

计算机组成原理 实验报告

姓名：龚小航 学号：PB18151866 实验日期：2020-5-6

一、实验题目：

Lab03 单周期 CPU

二、实验目的

- 理解计算机硬件的基本组成、结构和工作原理；
- 掌握数字系统的设计和调试方法；
- 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法；
- 具体目标：

设计单周期 CPU, 能够执行六条指令：add, addi, lw, sw, beq, j. 结构化描述单周期 CPU 的数据通路和控制器，并进行功能仿真；再连接加入调试单元 DBU，通过调试单元进行功能仿真。调试单元需要将输出量显示在数码管和 12 个 LED 灯上，以便实物验证。

三、实验平台：

Vivado

四、实验过程：

1. 设计单周期 CPU（不带调试单元）：

先列出该部分的输入输出关系，单周期 CPU 逻辑图如下所示：


 


图 1 单周期 CPU 逻辑图

引脚说明：clk 为时钟信号，一个时钟周期内完成指令存储器内的一条指令，上升沿有效；rst 为异步复位信号，上升沿有效。

CPU 内部的逻辑图如下所示：

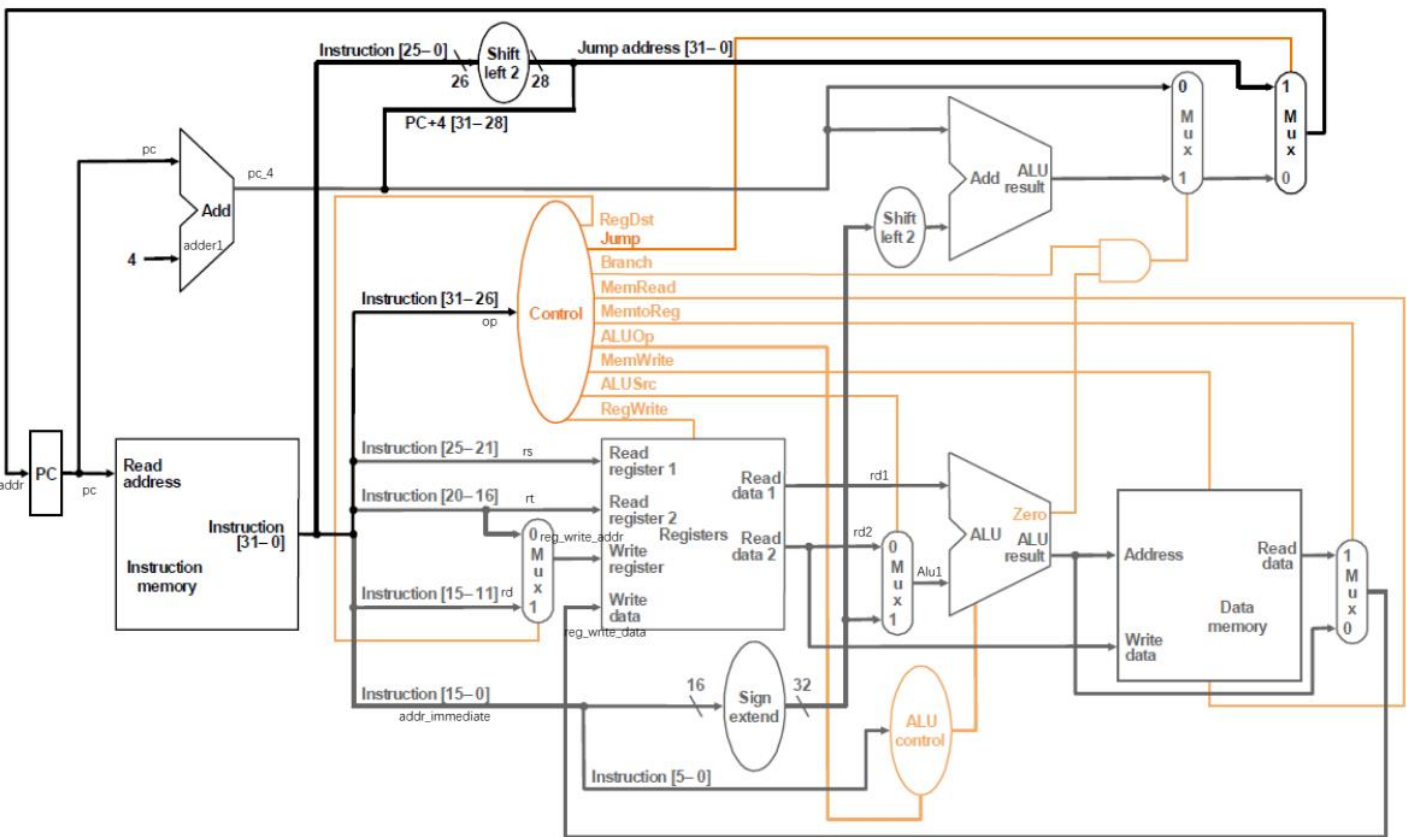

图中所有模块全部采用例化实现。顶层模块 top 仅声明信号且例化模块。其中，指令存储器和数据存储器采用例化 IP 核的方式作为数据支持，指令存储器为深度 256，位宽 32bit 的单端口 ROM；数据存储器为深度 256，位宽 32bit 的单端口 RAM。

以下先简要说明单周期 CPU 工作过程：

- 启动之前：利用 .coe 文件对指令存储器和数据存储器进行初始化赋值，即将我们需要运行的测试程序代码存入指令存储器 ROM，这段代码将会产生及更改的数据初始化给数据存储器 RAM 以便测试环境与预想的一致；同时将 pc 置 0 确定开始运行的位置。
- 初始化完成，时钟接入，CPU 开始运行：（以下发生的均在一个时钟内）pc 的初始输出值已被初始化为 0，这个地址被送入指令存储器（不需要时钟，pc 输出值始终存在），ROM 根据输入会立刻在输出端输出 0 号地址的存储数据，即第一条指令。同时，pc+4 信号在这时就已经产生（实际上始终存在）
- 指令产生，执行第一条指令开始：Control Unit 是组合逻辑，一旦 pc 有值传给指令存储器，指令存储器就会输出一串 32 位的数据，控制信号单元就根据这些指令，立刻产生控制信号。

控制信号说明：

- RegDst：选择写目标寄存器来自 rt (RegDst = 0)还是 rd (RegDst = 1)；
- Jump：转移指令标志，Jump == 1时执行指令跳转操作；
- Branch：条件分支指令信号Branch == 1时代表 beq 指令比较成功，将要跳转；
- MemRead：数据寄存器读使能信号，在本例中没有作用（异步读取），实际未使用；
- MemtoReg：选择写回寄存器的数据来自 ALU 的运算结果（0）或是数据存储器（1）；
- ALUOp(3位)：ALU 的操作码. 由于本例只有六条指令，令其始终为 000 (+) 即可；

MemWrite: 数据存储器写使能信号，为高电平时允许在下个时钟上升沿写入；

ALUSrc: 选择 ALU 的第二个操作数，来自寄存器堆(0)或是符号扩展模块(1)；

RegWrite: 寄存器堆写使能，高电平时允许在下个时钟上升沿写入。

之后整个系统会根据六条指令之一或是空指令来进行操作。由于 CPU 内部是纯组合逻辑实现（除了写入操作是时钟同步的），因此在一个时钟周期的时间内足够完成任意一条指令（线路延时、门延时等与时钟周期不是同数量级的）。

- 在下一个时钟上升沿来临时：将上一条指令写回寄存器堆或存储器（如果需要），同时将 pc 的输出值更新为外部输入的新 pc 值（pc+4 或跳转），然后根据 pc 的输出值再重新读取一条指令。

在具体实现每个模块的时候，需要注意：寄存器堆 0 号寄存器禁用赋值功能；需要时钟同步写的模块仅有 pc，寄存器堆，数据存储器，其余均以组合逻辑输出。


具体的代码附于源文件中，并标有注释。此处不需要具体展开。

仅贴出顶层模块的连接，这是整个程序的总体与框架。

```
23 module TOP(  
24     input clk,  
25     input rst  
26 );  
27 wire [31:0] pc,pc_4,ppcc;//ppcc指分支信号和跳转信号两个MUX中间的pc值  
28 wire [5:0] op; wire [4:0] rs,rt,rd; wire [15:0] addr_immediate; wire[27:0] jumpaddr_28bit; //取指模块  
29 wire RegDst,Jump,Branch,MemtoReg,MemWrite,ALUSrc,RegWrite; wire [2:0] ALUOp; //控制模块  
30 wire [4:0] reg_write_addr; wire [31:0] reg_write_data; wire [31:0] rd1,rd2; //寄存器堆模块  
31 wire [31:0] sign_ext_imm; //符号扩展模块  
32 wire [31:0] alu1; /*ALU下方输入*/ wire zero; wire [31:0] result;  
33 wire [31:0] mem_read;  
34  
35 wire [31:0] addr;//要传入的pc地址  
36  
37 PC_programcounter (.clk(clk), .rst(rst), .addr(addr), .pc_next(pc));  
38 Instruction_Memory INSMEM (.pc(pc), .op(op), .rs(rs), .rt(rt), .rd(rd), .addr_immediate(addr_immediate), .jumpaddr_28bit(jumpaddr_28bit));  
39 adder adder1 (pc,32'h00000004,pc_4);  
40 Control_Unit control (op,RegDst,Jump,Branch,MemtoReg,ALUOp,MemWrite,ALUSrc,RegWrite);  
41 MUX_2 #(5) MUX_RegDst (.in_0(rt), .in_1(rd), .s(RegDst), .out(reg_write_addr));  
42 Register_File RECFILE (.clk(clk), .ra1(rs), .ra2(rt), .rd1(rd1), .rd2(rd2), .RegWrite(RegWrite), .wa(reg_write_addr), .wd(reg_write_data));  
43 Sign_Extend SE (.immediate(addr_immediate), .out(sign_ext_imm));  
44 MUX_2 #(32) MUX_ALUSrc (.in_0(rd2), .in_1(sign_ext_imm), .s(ALUSrc), .out(alu1));  
45 ALU #(32) ALU (.in0(rd1), .in1(alu1), .ALUOp(ALUOp), .zero(zero), .result(result));  
46 Data_Memory DATAMEM (.clk(clk), .addr(result), .mem_write(MemWrite), .readdata(mem_read));  
47 MUX_2 #(32) MUX_MemtoReg (.in_0(result), .in_1(mem_read), .s(MemtoReg), .out(reg_write_data));  
48 MUX_2 #(32) MUX_BRANCH (.in_0(pc_4), .in_1(pc_4+(sign_ext_imm<<2)), .s(Branch & zero), .out(ppcc));  
49 MUX_2 #(32) MUX_JUMP (.in_0(ppcc), .in_1({pc_4[31:28],(jumpaddr_28bit<<2)}), .s(Jump), .out(addr));  
50  
51 endmodule
```

2. 设计调试单元 DBU:

先列出该部分的输入输出关系，调试单元 DBU 的逻辑图如下所示：

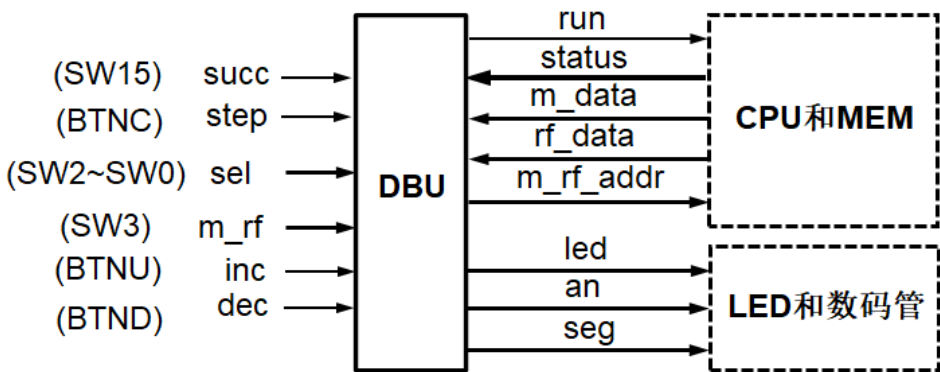

【图中省略了clk (clk100mhz降频)和rst (BTNL)信号】

图 2 调试单元端口及其与 CPU 连接逻辑图

引脚说明：

- succ：1 位，控制 CPU 的运行方式。Succ==1 则连续执行指令，否则每按动 step 一次，DBU 输出维持一个周期的高电平。
- sel：3 位， 根据不同的值可以选择输出的 CPU 内部的不同内容。

sel = 0: 查看 CPU 运行结果 (存储器或者寄存器堆内容)

m_rf: 1，查看存储器(MEM)；0，查看寄存器堆(RF)

m_rf_addr: MEM/RF 的调试读口地址(字地址)，复位时为零

inc/dec: m_rf_addr 加 1 或减 1

rf_data/m_data: 从 RF/MEM 读取的数据字

16 个 LED 指示灯显示 m_rf_addr

8 个数码管显示 rf_data/m_data

sel = 1 ~ 7: 查看 CPU 运行状态 (status)

12 个 LED 指示灯 (SW11~SW0) 依次显示控制器的控制信号 (Jump, Branch, Reg_Dst, RegWrite, MemRead, MemtoReg, MemWrite, ALUOp, ALUSrc) 和 ALUZero，其中 ALUOp 为 3 位

8 个数码管显示由 sel 选择的一个 32 位数据

sel = 1: pc_in, PC 的输入数据

sel = 2: pc_out, PC 的输出数据

sel = 3: instr, 指令存储器的输出数据

sel = 4: rf_rd1, 寄存器堆读口 1 的输出数据

sel = 5: rf_rd2, 寄存器堆读口 2 的输出数据

sel = 6: alu_y, ALU 的运算结果

sel = 7: m_rd, 数据存储器的输出数据

可以看出，CPU 的运行完全受到 DBU 的控制，在实体的开发板中，各个信号的输入依靠按钮来实现。而内部信号能依靠数码管和 LED 灯观察到，只有这样才可以说明单周期 CPU 功能的完整性和正确性。

由于增加了很多输出，原本的 CPU 模块必须增加必要的输出信号。为使寄存器堆和存储器内的数据可以被 DBU 随时调用，必须新增一个异步读取端口。寄存器堆增加一个读口比较容易，直接在代码中增加一组读取的输入输出即可；而为了异步读取数据存储器中的任一内容，就必须将例化的单端口 RAM 更改为双端口 RAM，并且第二组端口 `dpra,dpo` 只允许读取操作而不允许写入。再将各需要的信号量都作为模块输出，传给 DBU 模块即可。

在 DBU 模块中，将 CPU 模块传入的数据作为输入，在根据设计的功能把这些信号显示在数码管或是 LED 灯上即可。

以下简略的说明 DBU 模块的实现：

首先是 DBU 模块的输入输出部分，如下图：

```
23 module DBU(  
24     input clk,  
25     input rst,  
26     input succ,    //这个信号只要为1，对CPU来说立刻就能执行完程序  
27     input step,  
28     input [2:0] sel,  
29     input m_rf,  
30     input inc,  
31     input dec,  
32  
33     output [11:0] led,  
34     output reg [7:0] SSEG_CA, //数码管输出部分  
35     output reg [7:0] SSEG_AN  
36 );
```

`succ` 信号通过开关 `sw15` 输入，因此对 CPU 时钟来说，只要某时刻测试者把 `sw15` 拨动到 1，立刻就有成千上万的时钟周期经过，立刻就能执行完程序。因此这个信号去抖动与否都没有关系，而按照功能要求，也不可以取边沿。而另外的按钮、开关输入均需要去抖动和取边沿处理。在本例中，通过调用模块直接生成处理后的信号，这个信号才可以用于下面的逻辑中去。

对于 `succ` 和 `m_rf_addr` 的描述可以用以下的两个 `always` 块：

```
43 wire clk_DBU; reg clkdbu_reg;  
44  
45 always@(posedge clk)begin //描述succ  
46     if(succ) clkdbu_reg<=clk;  
47     else clkdbu_reg<=stepEdge;  
48 end  
49 assign clk_DBU=clkdbu_reg;  
50  
51 reg [7:0] m_rf_addr_reg; wire [7:0] m_rf_addr;  
52 initial m_rf_addr_reg=0;  
53 always@(posedge clk)begin //描述 m_rf_addr  
54     if(rst) m_rf_addr_reg<=0;  
55     else begin  
56         if(incEdge) m_rf_addr_reg<=m_rf_addr_reg+1;  
57         else if(decEdge) m_rf_addr_reg<=m_rf_addr_reg-1;  
58         else m_rf_addr_reg<=m_rf_addr_reg;  
59     end  
60 end  
61 assign m_rf_addr = m_rf_addr_reg;
```

其中 `clk-DBU` 是传入 CPU 模块的 `clk` 信号。

接下来就是 `sel` 选择时，其他输出信号的处理。用一个 `always` 组合逻辑描述：

```
75 wire [31:0] pc_in,pc_out; //传入和传出pc的内容  
76 wire [31:0] instr; //指令存储器输出的数据  
77 wire [31:0] rf_rd1; //寄存器堆读口1的数据  
78 wire [31:0] rf_rd2; //寄存器堆读口2的数据  
79 wire [31:0] alu_y; //ALU的运算结果  
80 wire [31:0] m_rd;  
81 wire Jump,Branch,RegDst,RegWrite,MemtoReg,MemWrite;  
82 wire [2:0] ALUOp;  
83 wire ALUSrc,ALUZero;  
84  
85 TOP test (clk_DBU, rst, m_rf_addr, m_data,rf_data, pc_in, pc_out, instr, rf_rd1, rf_rd2, alu_y, m_rd, Jump,Branch,RegDst,RegWrite,MemtoReg,MemWrite,ALUOp,ALUSrc,ALUZero);  
86  
87 reg [11:0]led_reg;  
88 assign led=led_reg;  
89 initial led_reg=0;  
90  
91 always@(*)begin  
92     case(sel)  
93         3'b000: begin//查看CPU运行结果  
94             led_reg = {2'b0,m_rf_addr<<2};  
95             if(m_rf) begin //查看寄存器  
96                 {hex7,hex6,hex5,hex4,hex3,hex2,hex1,hex0}=m_data;  
97             end  
98             else begin //查看寄存器堆  
99                 {hex7,hex6,hex5,hex4,hex3,hex2,hex1,hex0}=rf_data;  
100             end  
101         end  
102         3'b001: begin  
103             led_reg={Jump,Branch,RegDst,RegWrite,1'b0,MemtoReg,MemWrite,ALUOp[2],ALUOp[1],ALUOp[0],ALUSrc,ALUZero};  
104             {hex7,hex6,hex5,hex4,hex3,hex2,hex1,hex0}=pc_in;  
105         end  
106         3'b010: begin  
107             led_reg={Jump,Branch,RegDst,RegWrite,1'b0,MemtoReg,MemWrite,ALUOp[2],ALUOp[1],ALUOp[0],ALUSrc,ALUZero};  
108             {hex7,hex6,hex5,hex4,hex3,hex2,hex1,hex0}=pc_out;  
109         end  
110         3'b011: begin  
111             led_reg={Jump,Branch,RegDst,RegWrite,1'b0,MemtoReg,MemWrite,ALUOp[2],ALUOp[1],ALUOp[0],ALUSrc,ALUZero};  
112             {hex7,hex6,hex5,hex4,hex3,hex2,hex1,hex0}=instr;  
113         end  
114         3'b100: begin  
115             led_reg={Jump,Branch,RegDst,RegWrite,1'b0,MemtoReg,MemWrite,ALUOp[2],ALUOp[1],ALUOp[0],ALUSrc,ALUZero};  
116             {hex7,hex6,hex5,hex4,hex3,hex2,hex1,hex0}=rf_rd1;  
117         end  
118         3'b101: begin  
119             led_reg={Jump,Branch,RegDst,RegWrite,1'b0,MemtoReg,MemWrite,ALUOp[2],ALUOp[1],ALUOp[0],ALUSrc,ALUZero};  
120             {hex7,hex6,hex5,hex4,hex3,hex2,hex1,hex0}=rf_rd2;  
121         end  
122         3'b110: begin  
123             led_reg={Jump,Branch,RegDst,RegWrite,1'b0,MemtoReg,MemWrite,ALUOp[2],ALUOp[1],ALUOp[0],ALUSrc,ALUZero};  
124             {hex7,hex6,hex5,hex4,hex3,hex2,hex1,hex0}=alu_y;  
125         end  
126         3'b111: begin  
127             led_reg={Jump,Branch,RegDst,RegWrite,1'b0,MemtoReg,MemWrite,ALUOp[2],ALUOp[1],ALUOp[0],ALUSrc,ALUZero};  
128             {hex7,hex6,hex5,hex4,hex3,hex2,hex1,hex0}=m_rd;  
129         end  
130         default: ;  
131     endcase  
132 end
```


这部分逻辑比较简单，直接在对对应情况给对应输出即可。

再就是输出模块，根据 led[11:0]的值以及数码管要显示的内容，将这些输出展现在LED灯以及数码管上。为使八位数码管显示不同的内容，必须时分复用。引入一个分频变量[18:0]Reg_N，兼以位选功能。每个时钟周期（DBU 外接板载时钟，100MHz）将 Reg_N 的值+1，该变量的最高三位作为位选信号，对应 8 个数码管，且八根数码管占用的显示时长相等。

```
64 //////////////////////////////////////////////////
65 localparam N = 18; //使用低位对100Mhz的时钟进行分频
66 reg [N-1:0] regN; //高位作为控制信号，低位为计数器，对时钟进行分频
67 reg [3:0] hex_in; //段选控制信号
68 reg [3:0] hex0,hex1,hex2,hex3,hex4,hex5,hex6,hex7;
69 initial hex0=0; initial hex1=0;initial hex2=0; initial hex3=0;
70 initial hex4=0; initial hex5=0;initial hex6=0; initial hex7=0;
71 initial regN=0;
72 //////////////////////////////////////////////////
```

最后在下方声明位选以及要显示的内容，数码管部分就完成了。

```
142 //数码管输出
143 always@(*)
144 begin
145 case(regN[N-1:N-3])
146 3'b000:begin
147 SSEG_AN = 8'b11111110; //选中第1个数码管
148 hex_in = hex0; //数码管显示的数字由hex_in控制，显示hex0输入的数字;
149 end
150 3'b001:begin
151 SSEG_AN = 8'b11111101; //选中第2个数码管
152 hex_in = hex1;
153 end
154 3'b010:begin
155 SSEG_AN = 8'b11111011; //选中第3个数码管
156 hex_in = hex2;
157 end
158 3'b011:begin
159 SSEG_AN = 8'b11111011; //选中第4个数码管
160 hex_in = hex3;
161 end
162 3'b100:begin
163 SSEG_AN = 8'b11101111; //选中第5个数码管
164 hex_in = hex4;
165 end
166 3'b101:begin
167 SSEG_AN = 8'b11011111; //选中第6个数码管
168 hex_in = hex5;
169 end
170 3'b110:begin
171 SSEG_AN = 8'b10111111; //选中第7个数码管
172 hex_in = hex6;
173 end
174 3'b111:begin
175 SSEG_AN = 8'b01111111; //选中第8个数码管
176 hex_in = hex7;
177 end
178 default: SSEG_AN=8'b11111111;
179 endcase
180 end
```

Hex_in 决定了该时刻数码管显示的内容；SSEG_AN 决定哪个数码管发光。

```
182 //数码管输出部分
183 always@(*)begin
184 case(hex_in)
185 4'h0: SSEG_CA[7:0] = 8'b00000011; //共阳极数码管
186 4'h1: SSEG_CA[7:0] = 8'b10011111;
187 4'h2: SSEG_CA[7:0] = 8'b00100101;
188 4'h3: SSEG_CA[7:0] = 8'b00001101;
189 4'h4: SSEG_CA[7:0] = 8'b10011001;
190 4'h5: SSEG_CA[7:0] = 8'b01001001;
191 4'h6: SSEG_CA[7:0] = 8'b01000001;
192 4'h7: SSEG_CA[7:0] = 8'b00011111;
193 4'h8: SSEG_CA[7:0] = 8'b00000001;
194 4'h9: SSEG_CA[7:0] = 8'b00001001;
195 4'ha: SSEG_CA[7:0] = 8'b00010000;
196 4'hb: SSEG_CA[7:0] = 8'b00000000;
197 4'hc: SSEG_CA[7:0] = 8'b01100010;
198 4'hd: SSEG_CA[7:0] = 8'b00000010;
199 4'he: SSEG_CA[7:0] = 8'b01100000;
200 default: SSEG_CA[7:0] = 8'b01110000;
201 endcase
202 end
```

五、实验结果：

对于单周期 CPU（不带 DBU），初始化其指令存储器和数据存储器，利用一个简单的 MIPS 程序对其进行完整性和正确性的验证即可，所用的程序写成汇编代码如下：

```
# 本文档存储器以字节编址
# 初始PC = 0x00000000

.data
.word 0,6,0,8,0x80000000,0x80000100,0x100,5,0
#编译成机器码时，编译器会在前面多加个0，所以后面lw指令地址会多加4

_start:
addi $t0,$0,3          #t0=3          0
addi $t1,$0,5          #t1=5          4
addi $t2,$0,1          #t2=1          8
```

```
addi $t3,$0,0          #t3=0          12

add  $s0,$t1,$t0        #s0=t1+t0=8   测试add指令  16
lw   $s1,12($0)         #              20
beq  $s1,$s0,_next1     #正确跳到_next1  24

j _fail

_next1:
lw $t0, 16($0)          #t0 = 0x80000000  32
lw $t1, 20($0)          #t1 = 0x80000100  36

add  $s0,$t1,$t0        #s0 = 0x00000100 = 256  40
lw $s1, 24($0)          #              44
beq  $s1,$s0,_next2     #正确跳到_next2  48

j _fail

_next2:
add $0, $0, $t2          #$0应该一直为0  56
beq $0,$t3,_success     #              60


_fail:
sw $t3,8($0) #失败通过看存储器地址0x08里值，若为0则测试不通过，最初地址0x08里值为0
j _fail

_success:
sw $t2,8($0) #全部测试通过，存储器地址0x08里值为1
j _success

#判断测试通过的条件是最后存储器地址 0x08 里值为 1，说明全部通过测试
```

由于只有 CPU 模块，最后存储器里的值不得而知，需要加了 DBU 以后才能看出。不过可以通过仿真得知 CPU 的功能是否完整；查看最后的指令循环是在 fail 内还是在 success 内以及寄存器\$t2（10 号寄存器）内的值是否为 1，来确定该部分是否成功。


仿真结果如下： 仿真文件只是提供了 clk 信号。

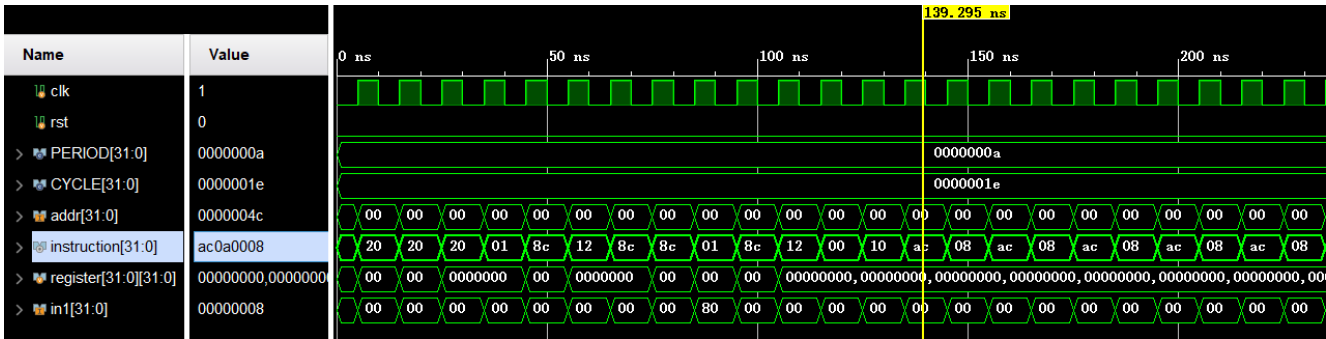

可知最后指令一直在 ac0a0008，08000012，对比指令存储器的 coe 文件（或是将他们写成 32 位指令的形式分析），可知最后 CPU 在 success 内循环。

```
memory_initialization_radix = 16;
memory_initialization_vector =
20080003
20090005
200a0001
200b0000
01288020
8c11000c
12300001
08000010
8c080010
8c090014
01288020
8c110018
12300001
08000010
000a0020
100b0002
ac0b0008
08000010
ac0a0008
08000012|
```

再查看最后 10 号寄存器内的值是否为 1：

 


综上，CPU 的功能完整，实现了六条指令的执行。

再是对测试单元 DBU 的调试：

以下为仿真代码：

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 module DBU_sim();
3     reg clk,rst;
4     reg succ,step,m_rf,inc,dec;
5     reg [2:0] sel;
6     wire [11:0] led;
7     wire [7:0] SSEG_AN,SSEG_CA;
8     parameter PERIOD = 10,
9           CYCLE = 100;
10    DBU TEST (.clk(clk),.rst(rst),.succ(succ),.step(step),.m_rf(m_rf),.inc(inc),.dec(dec),.sel(sel),.led(led),.SSEG_AN(SSEG_AN),.SSEG_CA(SSEG_CA));
11
12    initial
13    begin
14        clk = 1;
15        repeat (2 * CYCLE)
16            #(PERIOD/2) clk = ~clk;
17        $finish;
18    end
19
20    initial
21    begin
22        rst = 1;succ = 1;step = 0;sel = 3'b000;inc = 0;dec = 0;m_rf = 0;    //连续运行，查看寄存器堆地址0的内容
23        #PERIOD
24        rst = 0;m_rf = 1;    //查看存储器地址0的内容
25        #(PERIOD)
26        inc = 1;    //查看存储器地址1的内容
27        #(PERIOD)
28        inc = 0;
29        #(PERIOD)
30
31        succ = 0;sel = 3'b001;    //改为按步运行，并选择查看pc1的数据
32        #(PERIOD*8)
33        sel = 3'b010;    //查看pc的数据
34        #(PERIOD*8)
35        sel = 3'b011;    //查看instr的数据
36        #(PERIOD*8)
37        sel = 3'b100;    //查看alu_a的数据
38        #(PERIOD*8)
39        sel = 3'b101;    //查看writedata的数据
40        #(PERIOD*8)
41        sel = 3'b110;    //查看alu_result的数据
42        #(PERIOD*8)
43        sel = 3'b111;    //查看read_data的数据
44        sel = 3'b000;step = 1; //回到查看运行结果
45        #(PERIOD)
46        inc = 1;m_rf = 0;step = 0;    //查看寄存器堆地址2的内容
47        #(PERIOD*8)
48        inc = 0;dec = 1;m_rf = 1;    //查看寄存器堆地址2的内容
49        #(PERIOD)
50        inc = 0;dec = 0;
51    end
52 endmodule
```

做了两条指令的仿真，波形如下所示：

 

由于数码管的显示是经过分频的，在此处就没有贴出 SSEG_AN 的值，因为这里时钟周期太少，19 位的分频信号不会变化。但是可以通过查看 hex0-7 的值以及 led 的值，就可以确定 CPU 是否功能完整，正确。

对各个信号进行查看。前两条指令为：

```
addi $t0,$0,3
addi $t1,$0,5
```

对应的二进制 32 位代码分别为（十六进制表示）：0x20080003，0x20090005

根据功能叙述，对应仿真结果，显然仿真的结果符合预期，pc，led，hex 的值都是所期望得到的。

六、心得体会：

本次实验需要设计一个单周期的 CPU 及相应的调试单元 DBU。

单周期 CPU 的重点在于数据通路的设计。当数据通路设计完成后，相应的写出每个模块的 verilog 实现代码即可，都比较简单。调试单元 DBU 的重点在于需要将设计好的 CPU 模块连接出所有需要的输出信号，并在 DBU 模块中实现组合逻辑的设计，并确定数码管和 led 灯的输出。

单周期 CPU 是 CPU 中结构最简单的一种，设计出完成正确的单周期 CPU，能为多周期、流水线的 CPU 打下基础。

七、思考题


目标：新增一条指令：

```
accm: rd ← Mem(rs) + rt;    op = 000000,    funct = 101000
```

op(6 bits)	rs(5 bits)	rt(5 bits)	rd(5 bits)	shamt(5 bits)	funct(6 bits)
------------	------------	------------	------------	---------------	---------------

这条指令的功能是：将来自数据存储器的一个数和另一个来自寄存器堆的数相加，并将结果存入寄存器堆中。

需要修改数据通路，修改后的数据通路如下图所示：

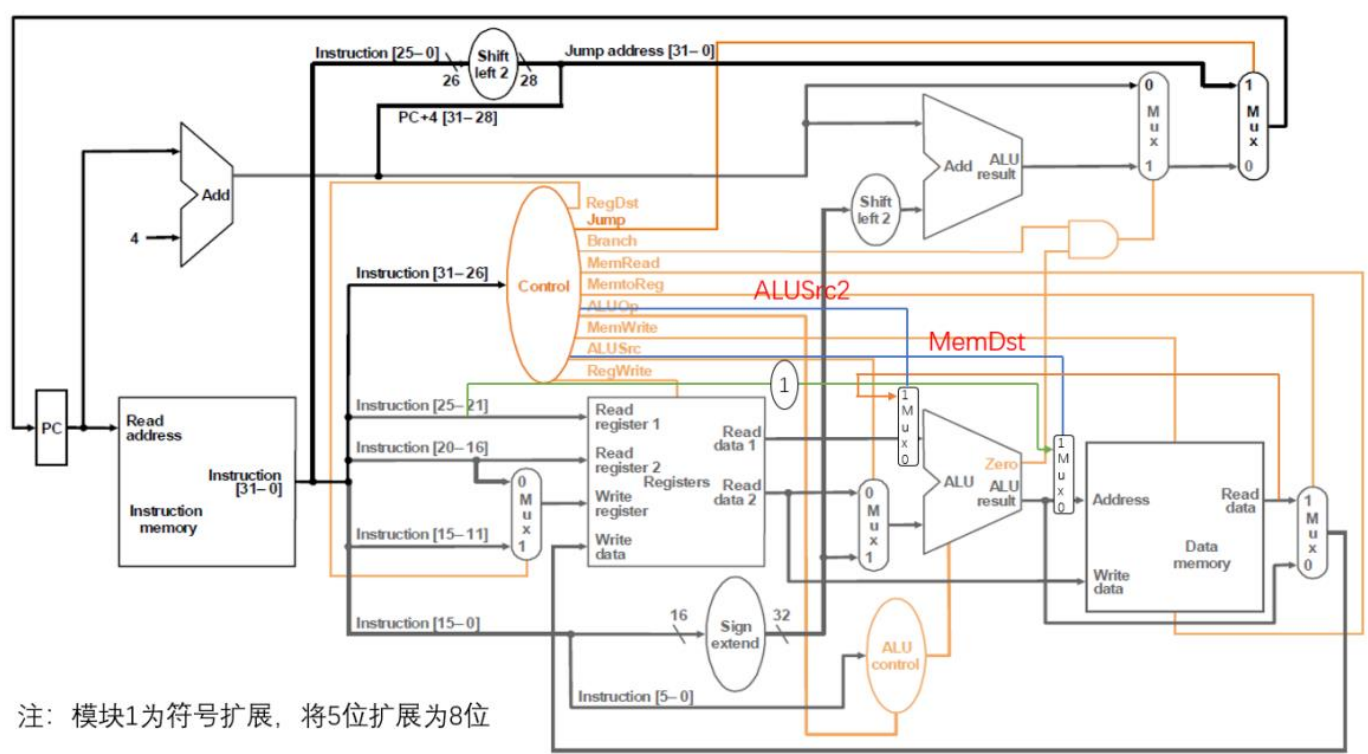

从图中可以看出，新增了两个多路器，对应的使能信号分别是 ALUSrc2 和 MemDst，ALUSrc2 是用来选择 ALU 的第一个操作数是来自寄存器堆的读口 rd0 或是来自数据存储器读出的数据；MemDst 用来选择数据存储器的读地址来自 ALU 的结果 result 或是来自指令的 rs 部分经符号扩展后的结果。由于只增加了一条指令，数据通路变动不大。

而对应的，控制器也需要加入这两个信号的赋值，以及之前已经存在的信号对新指令的赋值。仅有执行新指令时，加入的两个新控制信号为 1；而对于新指令来说，本来存在的那些控制信号值与执行 add 指令时相同。