

计算机组成原理 实验报告

姓名：龚小航 学号：PB18151866 实验日期：2020-4-29

一、实验题目：

Lab01 寄存器堆与队列

二、实验目的

- 掌握寄存器堆（Register File）和存储器（Memory）的功能、时序及其应用；
- 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法。
- 具体目标：

设计参数化的寄存器堆，其中寄存器堆含有 32 个寄存器，寄存器宽度由参数决定，具有 2 个异步读端口和 1 个同步写端口。

用行为描述、分布式 IP 核和块式 IP 核设计容量为 16x8 位的存储器。

利用前述存储器的 IP 核设计一数据宽度为 8 位，最大长度为 16 的 FIFO 队列。


三、实验平台：

Vivado

四、实验过程：

1. 设计寄存器堆：

先画出该部分的输入输出关系，逻辑图如下所示：

 

设计参数化的寄存器堆，逻辑符号如图所示。该寄存器堆含有 32 个寄存器（r0 ~ r31，其中 r0 的内容恒定为零），寄存器的位宽由参数 WIDTH 指定，具有 2 个异步读端口和 1 个同步写端口。

这部分的代码实现较为简明。只需声明一个寄存器组，包含 32 个寄存器，每个寄存去的位数由输入的参数指定。

具体实现如下所示。由于寄存器类型数据是易失性的，不需要对其进行初始化。


```
00 module Register_File
01   #(parameter WIDTH=32)
02   (
03     input clk,                //clock
04     input [4:0] ra0,          //读端口0地址
05     output [WIDTH-1:0] rd0,   //读端口0数据
06     input [4:0] ra1,          //读端口1地址
07     output [WIDTH-1:0] rd1,   //读端口1数据
08     input [4:0] wa,           //写端口地址
09     input we,                 //写使能，高电平有效
10     input [WIDTH-1:0] wd      //写端口数据
11   );    //异步读 同步写
12
13   reg [WIDTH-1:0] register[31:0];
14
15   always @(posedge clk)begin
16     if(we)begin
17       register [wa] <= wd;
18     end
19   end
20
21   assign rd0 = register[ra0];
22   assign rd1 = register[ra1];
23
24
25 endmodule
```

2. 设计存储器：

存储器可以通过行为描述构建一个模块以满足需求，也可以直接例化软件提供的 IP 核直接生成。

先介绍自制的存储器，通过行为描述方法实现一个单端口 RAM。

逻辑符号如下所示：

 

端口说明： addr 为输入的读/写地址，din 为要写入的数据，we 为写使能，en 为芯片总使能，clk 为时钟信号， dout 为读出的数据。具体实现代码如下：

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 module ram_16x8 //16x8 位单端口 RAM
3     (input clk, //时钟 (上升沿有效)
4      input en,we, //写使能
5      input [3:0] addr, //操作地址
6      input [7:0] din, //输入数据
7      output [7:0] dout //读出数据
8     );
9     reg [3:0] addr_reg;
10    reg [7:0] mem[15:0];
11
12    //初始化 RAM 的内容
13    initial
14        $readmemb("D:/Init.txt",mem) ;
15
16    assign dout = mem[addr_reg];
17
18    always @(posedge clk)begin
19        if(en)begin
20            addr_reg <= addr;
21            if(we)
22                mem[addr] <= din;
23        end
24    end
25
26 endmodule
```


其中初始化文件放在 D 盘根目录下，是一个标准的 coe 文件。

再利用 Vivado 软件附带的 IP 核实现存储器功能。软件提供了两种类型的存储器 IP 核，分别是块 RAM（blockRam）和分布式 RAM（distributRam）。将其参数设置为 16 位深，8 位宽的存储器，再分别例化这两个 IP 核，写仿真文件对比。

测试两种 IP 核的代码如下所示：


```
00 module IP_RAM_test(
01     input clk,
02     input [3:0] addr,
03     input en,
04     input we, //写使能
05     input [7:0] din,
06     output [7:0] dout_dist,dout_blk
07 );
08
09     dist_mem_16depth_8bit dist_test
10     (.a(addr), .d(din), .clk(clk), .we(we), .spo(dout_dist));
11     blk_mem_16depth_8bit blk_test
12     (.addra(addr), .clka(clk), .dina(din), .douta(dout_blk), .ena(en), .wea(we));
13 endmodule
```

仿真波形如下所示，仿真代码附于源码文件中。

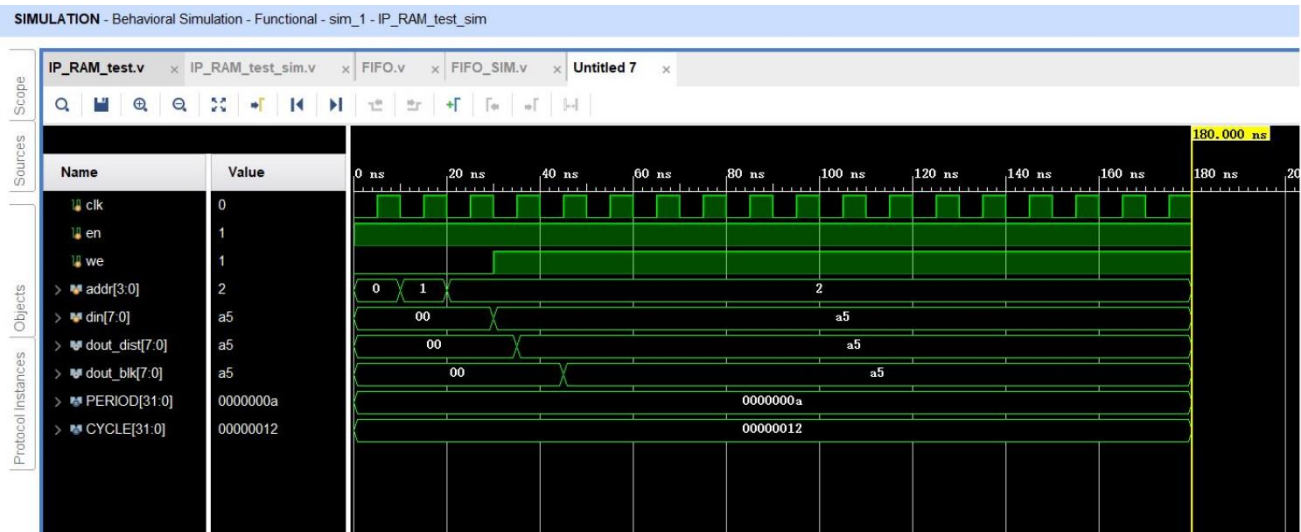

 3. 设计先进先出队列（FIFO）：

队列的存储依靠的是例化的分布式 RAM。本例中数据宽度均为 8 位，队列的最大长度为 16。逻辑符号如下所示：



接口介绍：en_in：入队列使能，高电平有效；

en_out：出队列使能，高电平有效；

din： 入队列数据


dout： 出队列数据

count： 队列数据计数


当入队列使能 en_in 有效时，将数据 din 加入队尾，当出队列使能 en_out 有效时，将队头的数据从 dout 输出，队列数据计数 count 表示队列中有效数据的个数。当 count=16 时不能入队，当 count=0 时不能出队。

在入队使能信号的一次有效持续时间， 仅允许最多入队一个数据，出队操作类似，因此需要对信号 en_in 和 en_out 取边沿。

取边沿可以通过状态机实现。逻辑符号如下所示：

 

输出的信号经过取边沿，有效时间只能持续一个时钟周期。实现原理可以用下图来表示：

 

具体实现代码如下：

```
00 module Take_edge
01 (
02     input clk,rst,
03     input in,
04     output out
05 );
06
07 reg [1:0] current_state,next_state;
08 localparam [1:0] S0=2'b00,S1=2'b01,S2=2'b10;
09 initial current_state=S0;
10 initial next_state=S0;
11
12//state logic
13 always @(posedge clk, posedge rst)
14 if (rst) current_state <= S0;
15 else current_state <= next_state;
16
17//next state logic
18 always @(*) begin
19     next_state = current_state;
20     case (current_state)
21         S0: if (in) next_state = S1; else next_state = S0;
22         S1: if (in) next_state = S2; else next_state = S0;
23         S2: if (in) next_state = S2; else next_state = S0;
24         default: next_state = S0;
25     endcase
26 end
27
28//output logic
29 assign out = (current_state==S1);
30
31 endmodule
```

完成该模块后，利用这个模块对入队信号、出队信号取边沿。利用有限状态机来描述 FIFO 队列，本例实现的队列利用了一个尾指针，再加上队列中现有的元素个数 count，这两个量即可完整的描述队列的状态，且具有队列的一切功能。本例实现了循环队列，初始化操作仅需将 count 置 0 而任何时候都无需关心 rear 尾指针的具体位置。实现代码如下所示：为了调式方便，将状态编码也作为模块输出。

```

000 module FIFO(
001     input clk, rst,           //时钟（上升沿有效）、异步复位（高电平有效）
002     input [7:0] din,         //入队列数据
003     input en_in,             //入队列使能，高电平有效
004     input en_out,            //出队列使能，高电平有效
005     output [7:0] dout,       //出队列数据
006     output [4:0] count,      //队列数据计数
007     output [1:0] s
008 );
009
010
011 wire en_in_edge, en_out_edge, mem_en;
012 wire [7:0] mem_out;
013 wire [3:0] addr;
014
015 Take_edge IN (clk,rst,en_in,en_in_edge);
016 Take_edge OUT (clk,rst,en_out,en_out_edge);
017 dist_mem_16depth_8bit MEM
    (.a(addr), .d(din), .clk(clk), .we(mem_en), .spo(mem_out));
018
019 reg [1:0] current_state,next_state;
020 localparam [1:0] WAIT=2'b00,INQ=2'b01,OUTQ=2'b10,CLEAR=2'b11;
021 reg [3:0] rear;//记录队尾编号
022 reg [3:0] addr_reg; reg mem_en_reg; reg [4:0] count_reg;
023 reg [7:0] dout_reg;
024 initial current_state=WAIT;
025 initial next_state=WAIT;
026 initial rear=0;
027 initial count_reg=0;
028 initial dout_reg=0;
029
030 //描述次态
031 always @(*) begin
032     if(rst) next_state=CLEAR;
033     else
034     begin
035         case (current_state)
036             WAIT:begin //优先处理入队
037                 if (en_in_edge) next_state = INQ;
038                 else if(en_out_edge) next_state = OUTQ;
039                 else next_state = WAIT;
040             end
041             INQ : begin
042                 if(en_out_edge) next_state = OUTQ; else next_state = WAIT;
043             end
044             OUTQ:begin
045                 if (en_in_edge) next_state = INQ; else next_state = WAIT;
046             end
047             default: next_state = WAIT;
048         endcase
049     end
050 end
051
052 reg x;
053 //描述输出:
054 always @(posedge clk) begin
055     case (current_state)
056         WAIT:begin
057             dout_reg<=0;
058             mem_en_reg<=0;
059             count_reg<=count_reg;
060         end
061         INQ : begin //入队
062             dout_reg<=0;
063             if(count_reg<5'b01111) begin
064                 mem_en_reg<=1;
065                 if({1'b0,rear}+count_reg>5'b01111)
066                     {x,addr_reg} <= {1'b0,rear}+count_reg-5'b01111;
067                 else //写的位置
068                     {x,addr_reg} <= {1'b0,rear}+count_reg;
069                 count_reg<=count_reg+1;
070             end
071             else mem_en_reg<=0;
072         end
073         OUTQ: begin //出队
074             mem_en_reg<=0;
075             if(count_reg>0) begin
076                 count_reg<=count_reg-1;
077                 addr_reg<=rear;
078                 if(rear==4'b1111)
079                     rear<=0;
080                 else rear<=rear+1;
081                 dout_reg<=mem_out;
082             end
083             else ;
084         end
085         CLEAR: begin


```

```
086         dout_reg<=0;
087         count_reg<=0;
088         mem_en_reg<=0;
089     end
090     default: ;
091 endcase
092 end
093
094
095 //状态变化
096 always @(posedge clk, posedge rst)
097     if (rst) current_state <= CLEAR;
098     else current_state <= next_state;
099
100
101 assign count=count_reg;
102 assign mem_en=mem_en_reg;
103 assign dout=dout_reg;
104 assign addr=addr_reg;
105
106 assign s=current_state;
107
108 endmodule
```


五、实验结果：

FIFO 队列仿真文件附于源码中。当 rst=1 时，将队列清空，即令count = 0.

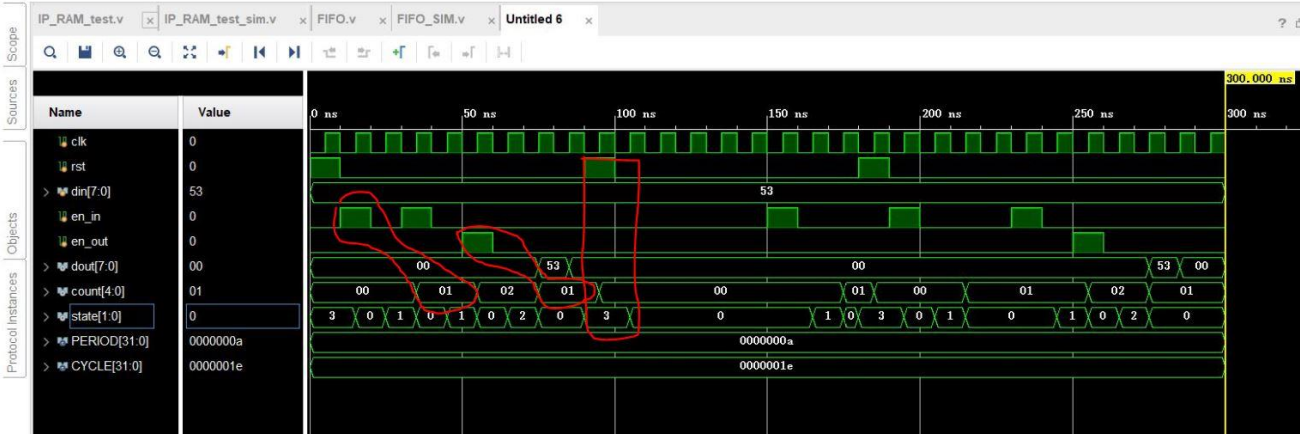为结果清晰，还将状态变量 state 也作为输出显示其波形，0 代表无操作，1 为入队，2 为出队，3 为清空状态。由于线路和门延时，输出比输入晚约 20ns。



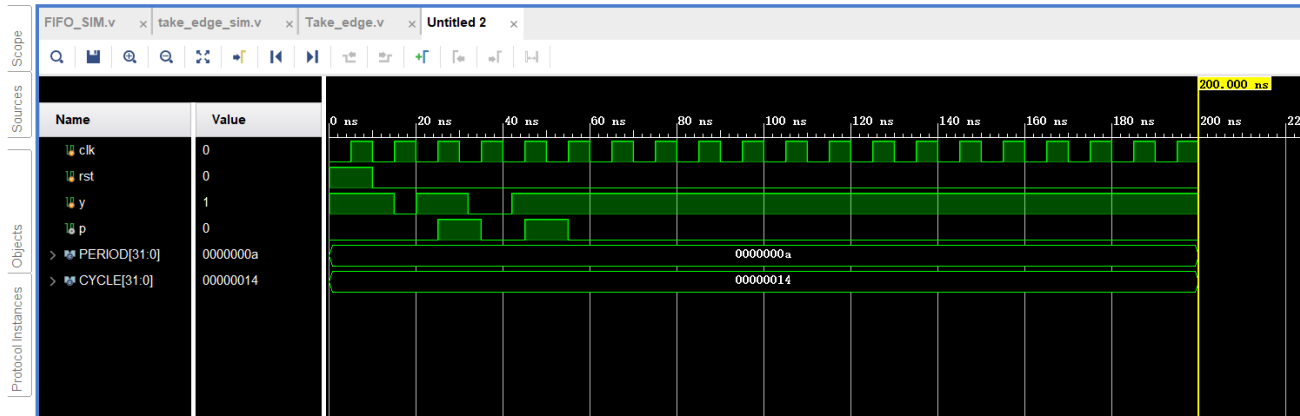其中利用了取边沿模块 take_edge ,利用状态机取入队、出队信号边沿。设计该模块的仿真代码，仿真结果如下所示：



可见输出信号高电平持续一个时钟周期，达到设计要求。

六、心得体会：

本次实验实现了寄存器堆，还实现了数据的存储模块，也介绍了了 IP 核的使用和状态机的描述方法。本次实验重点在于 FIFO 队列的描述，需要设计出状态图和数据通路，并且正确执行，较易出错。

本次实验重视 Vivado 的仿真检查。当没有实体开发板时，通过写仿真文件也可以较为准确的判断出代码情况。